

感应加热&开关电源

目的

之前做电磁轨道炮（失败了）需要特殊形状弹丸，需要融化铝来加工，但铝难以融化，所以想用感应加热来做。

开关电源和感应加热技术上很相似

电路框架


LC并联谐振

开关管在每个周期管子两端电压过0时导通为LC补充能量。

电路图

电路图

东方纸品 善于想，善于问，善于做的人，其收效则常大而且快。

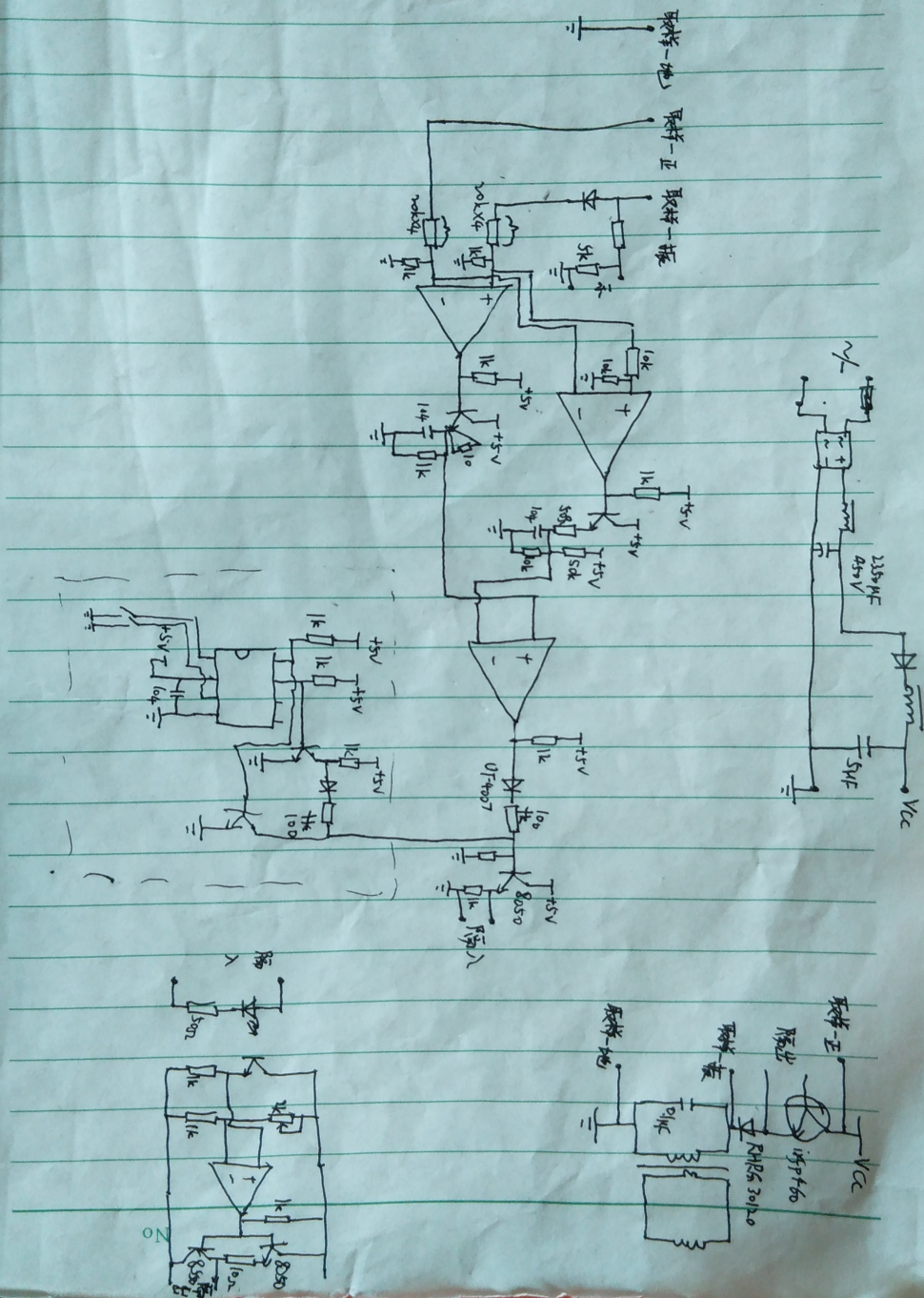

实物图

实物图



波形

